




ONDA CORTA Y LARGA


55 S

para Válvulas "Miniatura"
Con Preselector

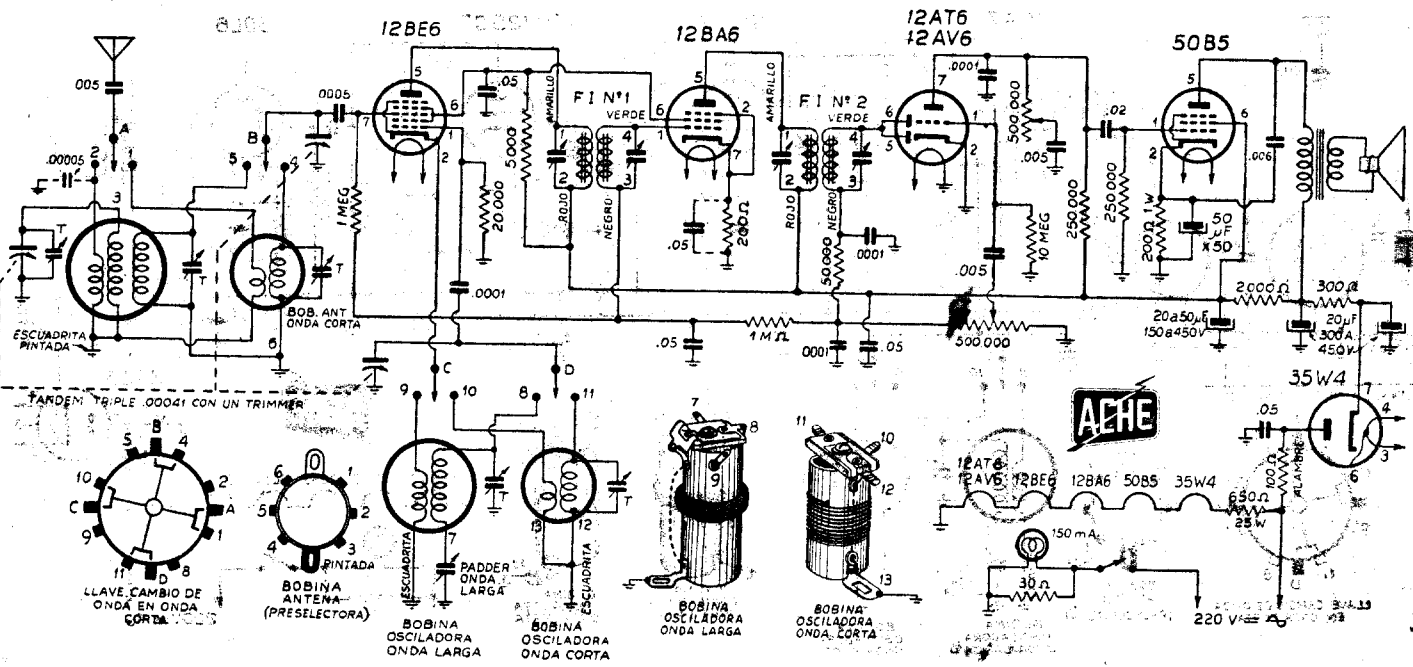F.I. 465 Kc. alambre LITZ, Nucleo de hierro FERRITE
Tandem Triple .00041 (con 1 trimmer) ambas ctes.



REEMPLAZO DE VALVULA 50B5 POR 50C5

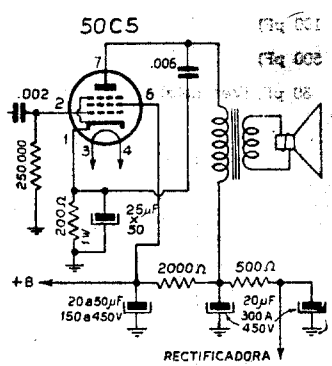

En todos nuestros circuitos en que figura la válvula 50B5, podrá ser reemplazada por la 50C5, conectándola de acuerdo a este esquema.

- 1 Juego de bobinas ACHE 55S
- 1 Chasis ambas corrientes
- 1 Parlante autodinámico transformador salida 2.000 ohms
- 1 Tandem triple .00041 con 1 trimmer
- 1 Zócalo y ficha (parlante)
- 1 Cordón y ficha 220 V.
- 1 Juego potenciómetros 500.000 ohms
- 1 Llave cambio de onda 12 contactos
- 1 Fojquito 150 mA y portafoco
- 1 Válvula 35W4 con zócalo
- 1 " 50B5 " "
- 1 " 12AT6 ó 12AV6 con zócalo
- 1 " 12BA6 " "
- 1 " 12BE6 " "
- 2 Electrolíticos 20 mF x 300 a 450 V.
- 1 " 20 mF x 150 a 450 V.
- 1 " 20 a 50 mF x 50 V.
- 5 Capacitor papel .05 mF (Ø)

- 1 Capacitor papel .02 mF
- 1 " " .006 " (6.000 pF)
- 3 " " .005 " (5.000 pF)
- 1 " mica .0005 " (500 pF)
- 1 " " .00005 " (5 pF) (Ver nota)
- 4 " " .0001 " (100 pF)
- 1 Resistor 650 ohms 25 W
- 1 " 2.000 " 10 W
- 1 " 300 " 10 W
- 1 " 100 " 10 W
- 1 " 30 " 10 W
- 1 " 200 " 1 W
- 1 " 200 " 1/2 W
- 1 " 5 K ohms 1 W
- 1 " 20 " " 1/4 W
- 1 " 50 " " 1/4 W
- 2 " 250 " " 1/4 W
- 2 " 1 Meg ohms 1/4 W
- 1 " 10 Meg ohms 1/4 W

Caja, dial, gomas, tuercas, cable, alambrado y demás materiales para el armado.

NOTA: El capacitor de 50 pF que aparece con líneas punteadas se colocará si aparecen oscilaciones en las bajas frecuencias de onda larga. Los tubitos metálicos del medio de los zócalos deben conectarse a tierra (chassis). Si en onda corta no oscila o deja de oscilar conéctese una resistencia de 100 ohms sobre la pátilla N° 1 de la válvula 12BE6.

NOTA: El trimmer pintado de la bobina corresponde a onda corta.

Toda consulta será atendida en el acto por nuestro personal competente en 14 de Julio 178 - Capital - T. E. 51-3887. Los receptores armados con nuestras bobinas se calibran gratuitamente en nuestra Sección Service con los instrumentos más modernos y personal especializado.



ONDA CORTA Y LARGA


para válvulas serie "S"

Con Preselector

F.I. 465 Kc. alambre LITZ, Nucleo de hierro FERRITE

Tandem Triple .00041 (con 1 trimmer) ambas ctes.

55 S

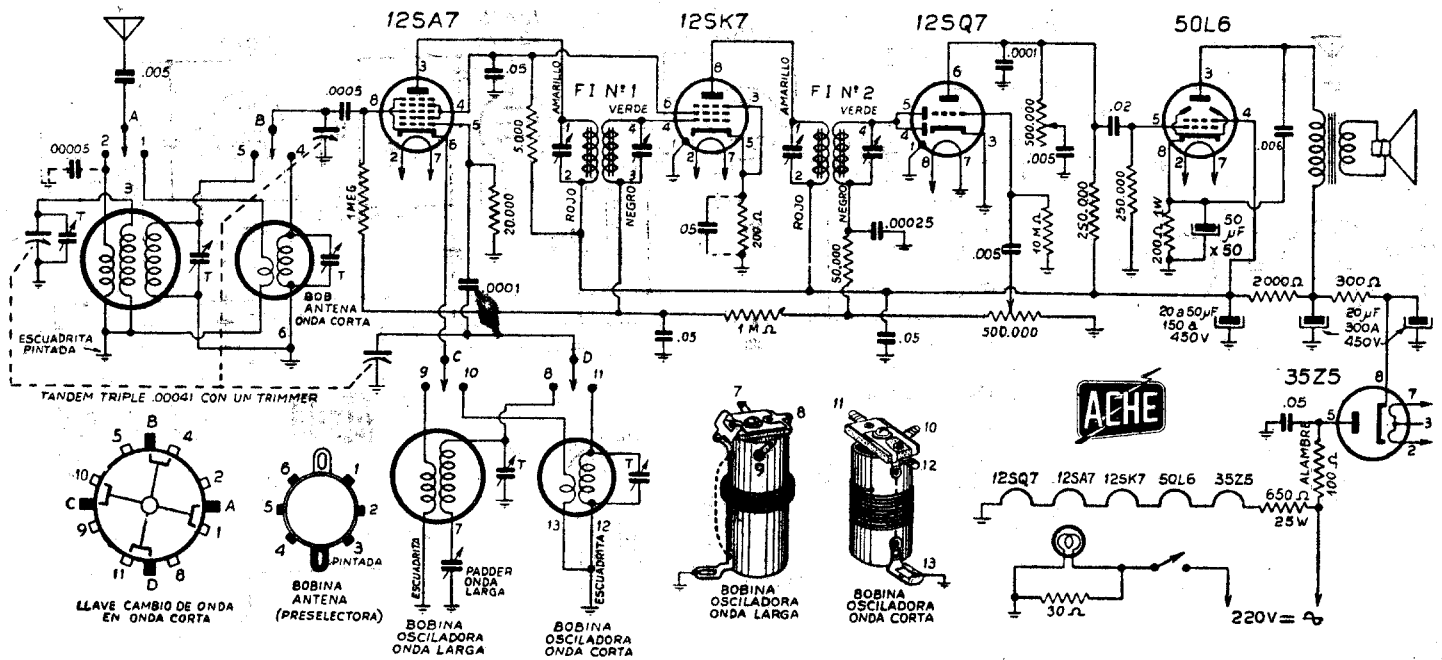

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Juego Bobinas ACHE 55S | 3 Capacitor papel .005 mF (5.000 pF) |
| 1 Chassis para ambas corrientes | 1 " " .006 " (6.000 pF) |
| 1 Parlante autodinámico transformador salida 2000 ohms | 1 " mica .00025 " (250 pF) |
| 1 Tandem triple .00041 con 1 trimmer | 2 " " .0001 " (100 pF) |
| 1 Zócalo y ficha (parlante) | 1 " " .0005 " (500 pF) |
| 1 Cordón y ficha 220 V. | 1 " " .00005 " (50 pF) (Ver nota) |
| 1 Juego potenciómetros 500.000 ohms | 1 Resistor 650 ohms 25 W |
| 1 Llave de cambio de onda 12 contactos | 1 " 2.000 " 10 W |
| 1 Foquito 6 V. 150 MA y portafoco | 1 " 300 " 10 W |
| 1 Válvula 35Z5 con zócalo | 1 " 100 " 10 W |
| 1 " 50L6 " " | 1 " 30 " 10 W |
| 1 " 12SQ7 " " | 1 " 200 " 1 W |
| 1 " 12SK7 " " | 1 " 200 " 1/2 W |
| 1 " 12SA7 " " | 1 " 5 K ohms 1 W |
| 2 Electrolíticos 20 mF x 300 a 450 V. | 1 " 20 " " 1/4 W |
| 1 " 20 mF x 150 a 450 V. | 1 " 50 " " 1/4 W |
| 1 " 20 a 50 mF x 50 V. | 2 " 250 " " 1/4 W |
| 5 Capacitor papel .05 mF | 2 " 1 Meg ohms 1/4 W |
| 1 " " .02 " | 1 " 10 Meg ohms 1/4 W |

Caja, dial, gomas, arandelas, tuercas, cable, alambre y demás materiales para el armado.

NOTA: El capacitor de 50 pF que aparece con líneas punteadas se colocará si aparecen oscilaciones en las bajas frecuencias de onda larga. El trimmer pintado de la bobina preselector corresponde a onda corta.

Toda consulta será atendida en el acto por nuestro personal competente en 14 de Julio 178 - Capital - T. E. 51-3887. Los receptores armados con nuestras bobinas se calibran gratuitamente en nuestra Sección Service con los instrumentos más modernos y personal especializado.